



中山大學 软件工程学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

计算机组成原理

授课老师：吴炜滨



➤ 算术逻辑单元

- ALU电路
- 快速加法器




➤ 算术逻辑单元

- ALU电路


■ ALU：算术逻辑单元

 - 集成了算术运算和逻辑运算的运算电路
- A_i , B_i : 输入的操作数
- F_i : 运算结果
- k_i 不同取值决定做哪一种算术或逻辑运算
- 组合逻辑电路
 - 没有记忆功能，输入消失，输出端的运算结果也会消失
 - 为了保存结果，使运算稳定，输入输出端都连接寄存器



■ 四位ALU 74181外特性

 - $M = 0$: 算术运算
- $M = 1$: 逻辑运算
- $S_3 \sim S_0$: 不同取值, 可做不同运算
- A_i, B_i : 输入的操作数
- F_i : 运算结果
- C_{-1} : 最低位的外来进位
- C_{n+4} : 向高位的进位
- G 、 P : 供先行进位使用 (成组进位生成、传递函数)
- $A = B$: 判断两操作数是否相等



➤ 算术逻辑单元

- 快速加法器
 - 全加器
 - 串行加法器
 - 并行进位链
 - 多位快速加法器


全加器



■ 加法器

- 算术运算电路的核心
- 所有算术运算都基于加法器实现

■ 一位全加器

 

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$


全加器

■ 一位全加器

- 假设与门、或门的传播时间延迟是T
- 异或门的传播时间延迟是3T
- 和数 S_i 的时间延迟为
 - 6T
- 进位输出 C_{i+1} 的时间延迟为
 - 5T

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$
 
$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$





串行加法器



■ n 位串行加法器

- 假设与门、或门的传播时间延迟是 T
- 异或门的传播时间延迟是 $3T$

  

■ n 位串行加法器

- 高位全加器必须等待低位进位输入后才能开始运算，影响加法器速度
- 能否提前产生各位的进位输入？
 - 使得各位的加法运算能并行起来，即可提高多位加法器运算速度

■ 进位链

- 传送进位的电路
 - 串行进位链：进位信号串行传递
 - 并行进位链（先行进位，跳跃进位）：进位信号同时产生

■ 串行进位链

- $C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$
 - $G_i = X_i Y_i$
 - 进位生成函数 (Generate)
 - $P_i = X_i \oplus Y_i$
 - 进位传递函数 (Propagate)
 - P_i 、 G_i : 只与操作数有关
- $C_{i+1} = G_i + P_i C_i$

■ 串行进位链

- $C_1 = G_0 + P_0 C_0$

- $C_2 = G_1 + P_1 C_1$

...

- $C_n = G_{n-1} + P_{n-1} C_{n-1}$

- 高位进位依赖于低位进位
- 计算不能并行，能否提前得到各位的进位输入？

并行进位链



■ 改进串行进位链

- $C_1 = \underline{G_0 + P_0 C_0}$

- $C_2 = G_1 + \underline{P_1 C_1}$

$$= G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

- $C_3 = G_2 + P_2 C_2$

$$= G_2 + P_2(G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

- $C_4 = G_3 + P_3 C_3$

$$= G_3 + P_3(G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0)$$

$$= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

■ 并行进位链

- $C_n = G_{n-1} + P_{n-1}G_{n-2} + P_{n-1}P_{n-2}G_{n-3} + \dots + P_{n-1}P_{n-2} \dots P_1P_0C_0$
 - 进位输出 C_n 仅与最低位进位输入 C_0 有关
 - $G_i = X_iY_i$, $P_i = X_i \oplus Y_i$
 - P_i 、 G_i : 只与操作数有关, 可提前产生, 之后各进位可并行产生
 - 所求进位位数 n 越高, 该并行进位链电路复杂度越高
 - 通常按照4位一组进行分组运算
 - 组内先并行产生 $P_3 - P_0$ 、 $G_3 - G_0$, 再并行产生各进位 $C_4 - C_1$

并行进位链




■ 与门异或门电路：生成所有 P_i 、 G_i

- 假设与门、或门的传播时间延迟是 T
- 异或门的传播时间延迟是 $3T$

总时间延迟 $3T$

$=1$ 异或门

$\&$ 与门

 


并行进位链



■ 先行进位电路：产生各进位

- 假设与门、或门的传播时间延迟是 T
- 异或门的传播时间延迟是 $3T$

总时间延迟 $2T$

 

4位快速加法器



■ 和数?

- $S_3 = X_3 \oplus Y_3 \oplus C_3 = P_3 \oplus C_3$
- $S_2 = X_2 \oplus Y_2 \oplus C_2 = P_2 \oplus C_2$
- $S_1 = X_1 \oplus Y_1 \oplus C_1 = P_1 \oplus C_1$
- $S_0 = X_0 \oplus Y_0 \oplus C_0 = P_0 \oplus C_0$
- 进位信号得到后, 求和只需一级异或门 (经过3T) 即可完成


4位快速加法器



■ 组成

- 与门异或门电路 + 先行进位电路 + 异或门
- 假设与门、或门的传播时间延迟是 T
- 异或门的传播时间延迟是 $3T$



总时间延迟 $8T$

 

16位快速加法器

■ 16位加法器

  - 组内先行进位
- 组间串行进位
- 可否组间并行?
 - 能否并行产生 C_{16} , C_{12} , C_8 , C_4 ?



16位快速加法器



■ 并行进位链


- $C_4 = \boxed{G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0} + \boxed{P_3 P_2 P_1 P_0} C_0$
- $G^* = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$
 - 成组进位生成函数
- $P^* = P_3 P_2 P_1 P_0$
 - 成组进位传递函数
- G^* 、 P^* : 只与操作数有关
- $C_4 = G^* + P^* C_0$
 - 与 $C_1 = G_0 + P_0 C_0$ 形式相同
 - C_4 可由 G^* , P^* , C_0 直接得到

16位快速加法器




■ 进位链逻辑表达式分析

 - $C_1 = G_0 + P_0 C_0$
- $C_2 = G_1 + P_1 C_1$
- $C_3 = G_2 + P_2 C_2$
- $C_4 = G_3 + P_3 C_3$



■ 构建4位快速加法器：组内先行进位

 - 并行得到各小组内 G , P （只与操作数有关）
- 利用先行进位电路并行得到各小组内进位 C_4 , C_3 , C_2 , C_1




16位快速加法器




■ 进位链逻辑表达式分析

 - $C_1 = G_0 + P_0 C_0$
- $C_2 = G_1 + P_1 C_1$
- $C_3 = G_2 + P_2 C_2$
- $C_4 = G_3 + P_3 C_3$
- $C_4 = G_0^* + P_0^* C_0$
- $C_8 = G_1^* + P_1^* C_4$
- $C_{12} = G_2^* + P_2^* C_8$
- $C_{16} = G_3^* + P_3^* C_{12}$



■ 构建16位快速加法器：组间先行进位

 - 并行得到各小组内 G^* , P^* (只与操作数有关)
- 利用先行进位电路并行得到各小组间进位 C_{16} , C_{12} , C_8 , C_4




16位快速加法器



■ 可级联的先行进位电路

- 假设与门、或门的传播时间延迟是 T

总时间延迟 $2T$

 


16位快速加法器



■ 可级联的先行进位电路：先行进位芯片 CLA74182

 - 输入
 - 组内进位生成函数 $G_3 - G_0$
 - 组内进位传递函数 $P_3 - P_0$
 - 最低位进位输入 C_0
- 输出
 - 先行进位输出 $C_4 - C_1$
 - 成组进位传递函数 P^*
 - 成组进位生成函数 G^*
- 2级门电路延迟




16位快速加法器



■ 可级联的4位快速加法器

- 与门异或门电路 + 可级联的先行进位电路 + 异或门

 


16位快速加法器



■ 16位快速加法器

 
- 组内先行进位，组间先行进位
 - 4个4位快速加法器 + 先行进位芯片 CLA74182



16位快速加法器



 
- 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）
 - 经过 $1T$ ：产生组内各 G ；经过 $3T$ ：产生组内各 P
 - 经过 $6T$ ：产生 S_0
 - 经过 $4T$ ：产生各组 P^* 。经过 $5T$ ：产生各组 G^* ，第一个4位快速加法器的各进位 $C_4 - C_1$



16位快速加法器



 
- 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）
 - 经过 $4T$ ：产生各组 P^* 。经过 $5T$ ：产生各组 G^* ，第一个4位快速加法器的各进位 $C_4 - C_1$
 - 经过 $8T$ ：产生 $S_3 - S_1$



16位快速加法器



 
- 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）
 - 经过 $4T$ ：产生各组 P^* 。经过 $5T$ ：产生各组 G^* ，第一个4位快速加法器的各进位 $C_4 - C_1$
 - 经过 $6T$ ：产生图中CLA 74182的进位输出 C_1 ，即 C_4 （因为 $C_4 = G_0^* + P_0^*C_0$ ）
 - 经过 $9T$ ：产生 S_4



16位快速加法器



 
- 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）
 - 经过 $4T$ ：产生各组 P^* 。经过 $5T$ ：产生各组 G^* ，第一个4位快速加法器的各进位 $C_4 - C_1$
 - 经过 $6T$ ：产生图中CLA 74182的进位输出 C_1 ，即 C_4 （因为 $C_4 = G_0^* + P_0^*C_0$ ）
 - 经过 $8T$ ：产生第二个4位快速加法器的各进位 $C_8 - C_5$ ；经过 $11T$ ：产生 $S_7 - S_5$



16位快速加法器



 
- 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）
 - 经过 $4T$ ：产生各组 P^* 。经过 $5T$ ：产生各组 G^* ，第一个4位快速加法器的各进位 $C_4 - C_1$
 - 经过 $7T$ ：产生 C_{16} ， C_{12} ， C_8 （即图中CLA 74182的进位输出 $C_4 - C_2$ ）



16位快速加法器



 
- 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）
 - 经过 $7T$ ：产生 C_{16} , C_{12} , C_8 （即图中CLA 74182的进位输出 $C_4 - C_2$ ）
 - 经过 $10T$ ：产生 S_{12} , S_8
 - 经过 $9T$ ：产生 $C_{16} - C_{13}$, $C_{12} - C_9$ （即图中剩下两个四位快速加法器的进位输出）



16位快速加法器



 - 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）
 - 经过 $9T$ ：产生 $C_{16} - C_{13}$ ， $C_{12} - C_9$ （即图中剩下两个四位快速加法器的进位输出）
 - 经过 $12T$ ：产生剩余全部和数 $S_{15} - S_{13}$ ， $S_{11} - S_9$




16位快速加法器



■ 时间延迟分析（设与/或门的传播时延是 T ，异或门的传播时延是 $3T$ ）

 - 产生全部和数所需时间： $12T$
 - 组内先行进位、组间串行进位的16位加法器产生全部和数所需时间： $14T$
 - 相比之下，产生全部和数所需时间少了 $2T$




32位快速加法器



■ 组成

- 由两个16位快速加法器串联得到

 



谢谢！